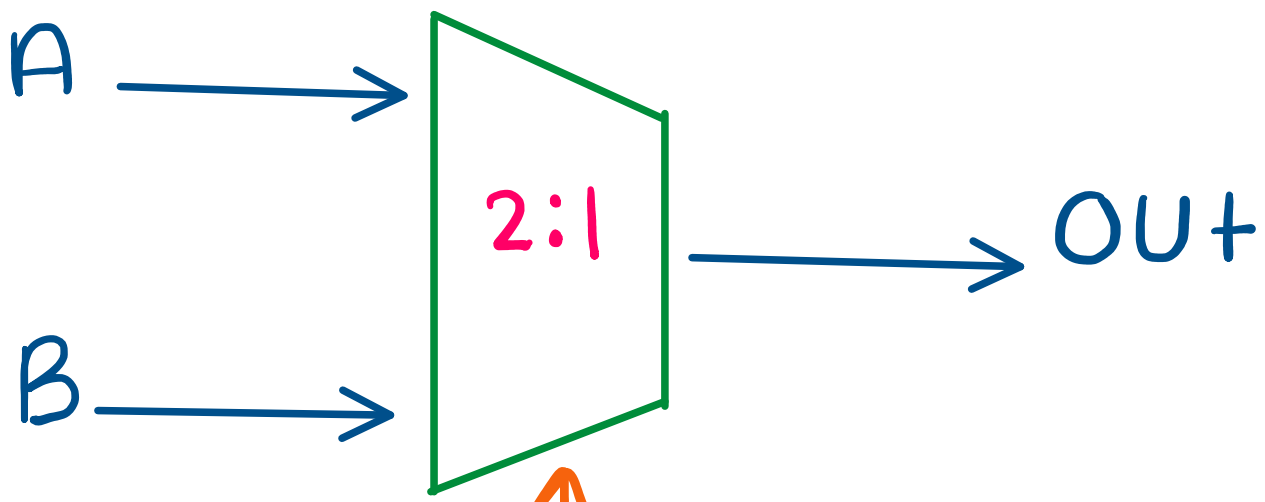


QUESTION 2:




A	B	S	Out
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

n-map:

AB \ S	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	0	0

$B\bar{S} + AS$

Circuit For 2:1

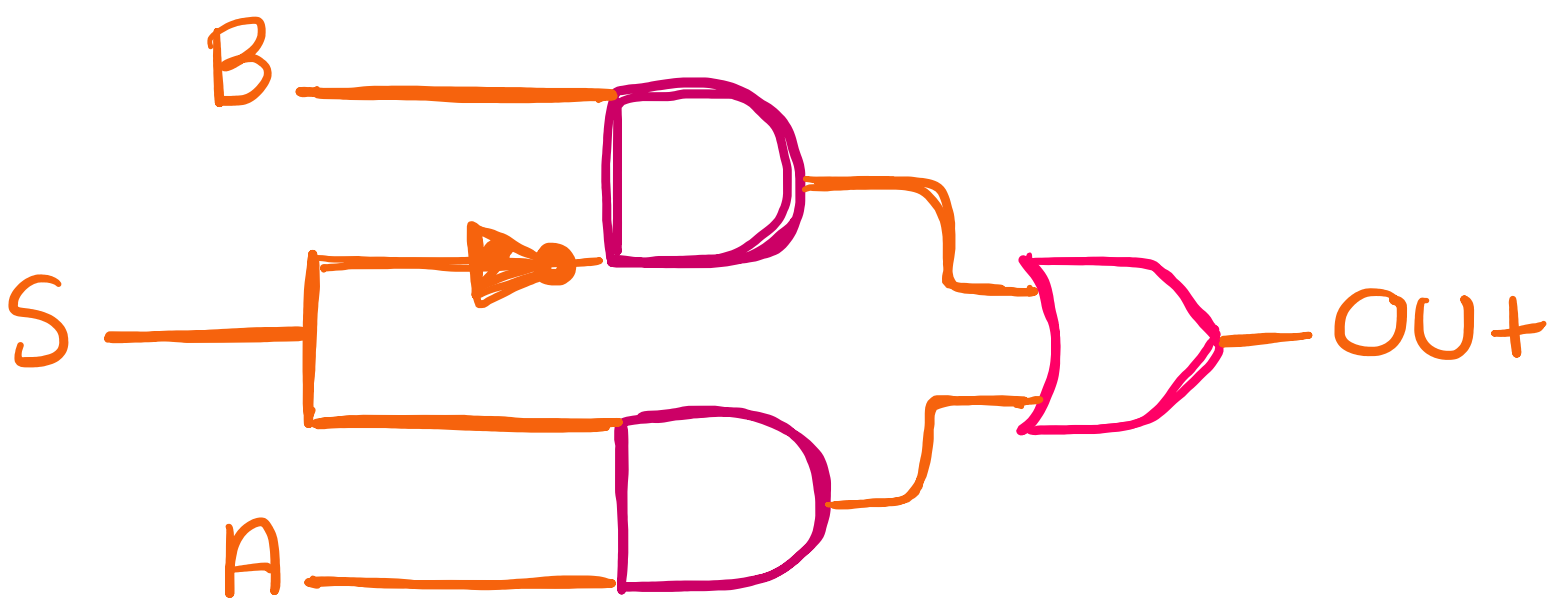

QUESTION 4:

CO	CI	OP
0	0	AND
0	1	AND
1	0	ADD
1	1	SUB

$OP = CO \cdot CI (AND)$

QUESTION 1:

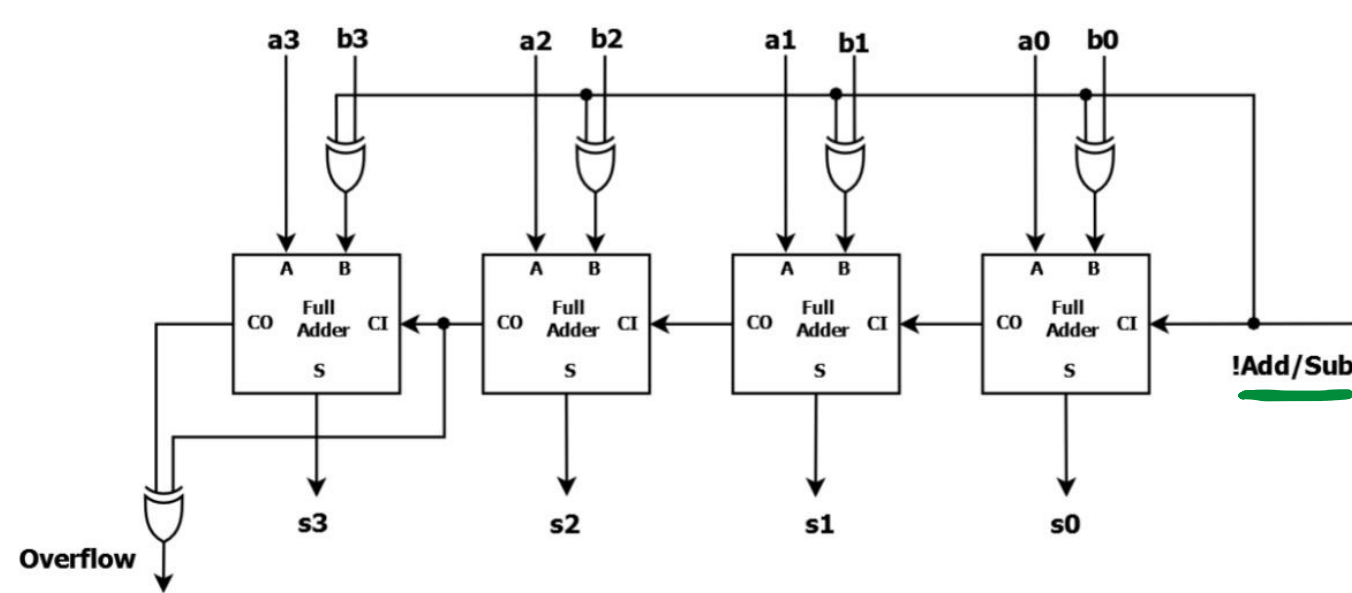


Figure 6: 4-bit Addition/Subtraction Circuit with Overflow Detection

ADDITION:  $!Add/Sub = 0$

A:  $a_3 a_2 a_1 a_0$

B:  $b_3 b_2 b_1 b_0$

C  $s_3 s_2 s_1 s_0$

Example:  $\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ -12 \end{bmatrix}$

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
1	1	0	0

$C = 0, s_3 = 1, s_2 = 1, s_1 = 0, s_0 = 0$

SUBTRACTION:  $!Add/Sub = 1$

A:  $a_3 a_2 a_1 a_0$

+ B:  $b_3 b_2 b_1 b_0$

C  $s_3 s_2 s_1 s_0$

Example:  $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix}$

1	0	0	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	0	1	0

$CO = 1, s_3 = 0, s_2 = 1, s_1 = 0, s_0 = 0$

QUESTION 3:

